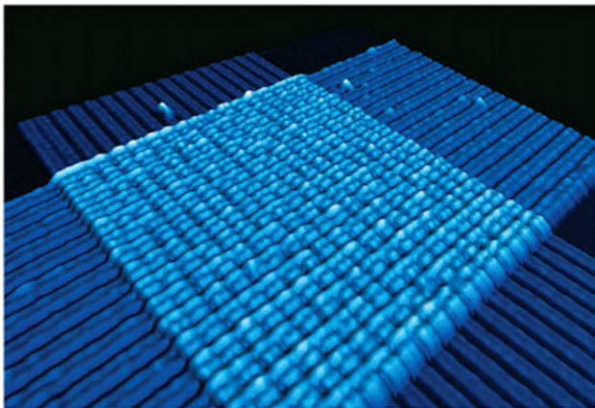


electronic devices and circuit theory

ROBERT L. BOYLESTAD | LOUIS NASHELSKY

eleventh edition



SIGNIFICANT EQUATIONS

1 Semiconductor Diodes $W = QV$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$, $I_D = I_s (e^{V_D/nV_T} - 1)$, $V_T = kT/q$, $T_K = T_C + 273^\circ$,
 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $V_K \cong 0.7 \text{ V (Si)}$, $V_K \cong 0.3 \text{ V (Ge)}$, $V_K \cong 1.2 \text{ V (GaAs)}$, $R_D = V_D/I_D$, $r_d = 26 \text{ mV}/I_D$, $r_{av} = \Delta V_d/\Delta I_d|_{\text{pt. to pt.}}$,
 $P_D = V_D I_D$, $T_C = (\Delta V_Z/V_Z)/(T_1 - T_0) \times 100\%/^\circ\text{C}$

2 Diode Applications Silicon: $V_K \cong 0.7 \text{ V}$, germanium: $V_K \cong 0.3 \text{ V}$, GaAs: $V_K \cong 1.2 \text{ V}$; half-wave: $V_{dc} = 0.318 V_m$;
 full-wave: $V_{dc} = 0.636 V_m$

3 Bipolar Junction Transistors $I_E = I_C + I_B$, $I_C = I_{C_{\text{majority}}} + I_{C_{\text{minority}}}$, $I_C \cong I_E$, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $\alpha_{dc} = I_C/I_E$, $I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$,
 $\alpha_{ac} = \Delta I_C/\Delta I_E$, $I_{CEO} = I_{CBO}/(1 - \alpha)$, $\beta_{dc} = I_C/I_B$, $\beta_{ac} = \Delta I_C/\Delta I_B$, $\alpha = \beta/(\beta + 1)$, $\beta = \alpha/(1 - \alpha)$, $I_C = \beta I_B$, $I_E = (\beta + 1)I_B$,
 $P_{C_{\text{max}}} = V_{CE} I_C$

4 DC Biasing—BJTs In general: $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $I_C \cong I_E$, $I_C = \beta I_B$; fixed-bias: $I_B = (V_{CC} - V_{BE})/R_B$, $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$,
 $I_{C_{\text{sat}}} = V_{CC}/R_C$; emitter-stabilized: $I_B = (V_{CC} - V_{BE})/(R_B + (\beta + 1)R_E)$, $R_i = (\beta + 1)R_E$, $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$,
 $I_{C_{\text{sat}}} = V_{CC}/(R_C + R_E)$; voltage-divider: exact: $R_{Th} = R_1 \parallel R_2$, $V_{Th} = R_2 V_{CC}/(R_1 + R_2)$, $I_B = (V_{Th} - V_{BE})/(R_{Th} + (\beta + 1)R_E)$,
 $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$, approximate: $\beta R_E \geq 10 R_2$, $V_B = R_2 V_{CC}/(R_1 + R_2)$, $V_E = V_B - V_{BE}$, $I_C \cong I_E = V_E/R_E$; voltage-feedback:
 $I_B = (V_{CC} - V_{BE})/(R_B + \beta(R_C + R_E))$; common-base: $I_B = (V_{EE} - V_{BE})/R_E$; switching transistors: $t_{on} = t_r + t_d$, $t_{off} = t_s + t_f$;
 stability: $S(I_{CO}) = \Delta I_C/\Delta I_{CO}$; fixed-bias: $S(I_{CO}) = \beta + 1$; emitter-bias: $S(I_{CO}) = (\beta + 1)(1 + R_B/R_E)/(1 + \beta + R_B/R_E)$;
 voltage-divider: $S(I_{CO}) = (\beta + 1)(1 + R_{Th}/R_E)/(1 + \beta + R_{Th}/R_E)$; feedback-bias: $S(I_{CO}) = (\beta + 1)(1 + R_B/R_C)/(1 + \beta + R_B/R_C)$,
 $S(V_{BE}) = \Delta I_C/\Delta V_{BE}$; fixed-bias: $S(V_{BE}) = -\beta/R_B$; emitter-bias: $S(V_{BE}) = -\beta/(R_B + (\beta + 1)R_E)$; voltage-divider: $S(V_{BE}) =$
 $-\beta/(R_{Th} + (\beta + 1)R_E)$; feedback bias: $S(V_{BE}) = -\beta/(R_B + (\beta + 1)R_C)$, $S(\beta) = \Delta I_C/\Delta \beta$; fixed-bias: $S(\beta) = I_{C_1}/\beta_1$;
 emitter-bias: $S(\beta) = I_{C_1}(1 + R_B/R_E)/(\beta_1(1 + \beta_2 + R_B/R_E))$; voltage-divider: $S(\beta) = I_{C_1}(1 + R_{Th}/R_E)/(\beta_1(1 + \beta_2 + R_{Th}/R_E))$;
 feedback-bias: $S(\beta) = I_{C_1}(1 + R_B/R_C)/(\beta_1(1 + \beta_2 + R_B/R_C))$, $\Delta I_C = S(I_{CO}) \Delta I_{CO} + S(V_{BE}) \Delta V_{BE} + S(\beta) \Delta \beta$

5 BJT AC Analysis $r_e = 26 \text{ mV}/I_E$; CE fixed-bias: $Z_i \cong \beta r_e$, $Z_o \cong R_C$, $A_v = -R_C/r_e$; voltage-divider bias: $Z_i = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$, $Z_o \cong R_C$,
 $A_v = -R_C/r_e$; CE emitter-bias: $Z_i \cong R_B \parallel \beta R_E$, $Z_o \cong R_C$, $A_v \cong -R_C/R_E$; emitter-follower: $Z_i \cong R_B \parallel \beta R_E$, $Z_o \cong r_e$, $A_v \cong 1$;
 common-base: $Z_i \cong R_E \parallel r_e$, $Z_o \cong R_C$, $A_v \cong R_C/r_e$; collector feedback: $Z_i \cong r_e/(1/\beta + R_C/R_F)$, $Z_o \cong R_C \parallel R_F$, $A_v = -R_C/r_e$; collector
 dc feedback: $Z_i \cong R_{F_1} \parallel \beta r_e$, $Z_o \cong R_C \parallel R_{F_2}$, $A_v = -(R_{F_2} \parallel R_C)/r_e$; effect of load impedance: $A_v = R_L A_{v_{NL}}/(R_L + R_o)$, $A_i = -A_v Z_i/R_L$;
 effect of source impedance: $V_i = R_i V_s/(R_i + R_s)$, $A_{v_s} = R_i A_{v_{NL}}/(R_i + R_s)$, $I_s = V_s/(R_s + R_i)$; combined effect of load and source
 impedance: $A_v = R_L A_{v_{NL}}/(R_L + R_o)$, $A_{v_s} = (R_i/(R_i + R_s))(R_L/(R_L + R_o)) A_{v_{NL}}$, $A_i = -A_v R_i/R_L$, $A_{i_s} = -A_{v_s} (R_s + R_i)/R_L$; cascode
 connection: $A_v = A_{v_1} A_{v_2}$; Darlington connection: $\beta_D = \beta_1 \beta_2$; emitter-follower configuration: $I_B = (V_{CC} - V_{BE})/(R_B + \beta_D R_E)$,
 $I_C \cong I_E \cong \beta_D I_B$, $Z_i = R_B \parallel \beta_1 \beta_2 R_E$, $A_i = \beta_D R_B/(R_B + \beta_D R_E)$, $A_v \cong 1$, $Z_o = r_{e_1}/\beta_2 + r_{e_2}$; basic amplifier configuration: $Z_i = R_1 \parallel R_2 \parallel Z'_i$,
 $Z'_i = \beta_1 r_{e_1} + \beta_2 r_{e_2}$, $A_i = \beta_D (R_1 \parallel R_2)/(R_1 \parallel R_2 + Z'_i)$, $A_v = \beta_D R_C/Z'_i$, $Z_o = R_C \parallel r_{o_2}$; feedback pair: $I_{B_1} = (V_{CC} - V_{BE_1})/(R_B + \beta_1 \beta_2 R_C)$,
 $Z_i = R_B \parallel Z'_i$, $Z'_i = \beta_1 r_{e_1} + \beta_1 \beta_2 R_C$, $A_i = -\beta_1 \beta_2 R_B/(R_B + \beta_1 \beta_2 R_C)$, $A_v = \beta_2 R_C/(r_e + \beta_2 R_C) \cong 1$, $Z_o \cong r_{e_1}/\beta_2$.

6 Field-Effect Transistors $I_G = 0 \text{ A}$, $I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2$, $I_D = I_S$, $V_{GS} = V_P(1 - \sqrt{I_D/I_{DSS}})$, $I_D = I_{DSS}/4$ (if $V_{GS} = V_P/2$),
 $I_D = I_{DSS}/2$ (if $V_{GS} \cong 0.3 V_P$), $P_D = V_{DS} I_D$, $r_d = r_o/(1 - V_{GS}/V_P)^2$; MOSFET: $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$, $k = I_{D(\text{on})}/(V_{GS(\text{on})} - V_T)^2$

7 FET Biasing Fixed-bias: $V_{GS} = -V_{GG}$, $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$; self-bias: $V_{GS} = -I_D R_S$, $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D)$, $V_S = I_D R_S$;
 voltage-divider: $V_G = R_2 V_{DD}/(R_1 + R_2)$, $V_{GS} = V_G - I_D R_S$, $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$; common-gate configuration: $V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$,
 $V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D(R_D + R_S)$; special case: $V_{GS_Q} = 0 \text{ V}$: $I_{I_Q} = I_{DSS}$, $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$, $V_D = V_{DS}$, $V_S = 0 \text{ V}$. enhancement-type
 MOSFET: $I_D = k(V_{GS} - V_{GS(\text{Th})})^2$, $k = I_{D(\text{on})}/(V_{GS(\text{on})} - V_{GS(\text{Th})})^2$; feedback bias: $V_{DS} = V_{GS}$, $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$; voltage-divider:
 $V_G = R_2 V_{DD}/(R_1 + R_2)$, $V_{GS} = V_G - I_D R_S$; universal curve: $m = |V_P|/I_{DSS} R_S$, $M = m \times V_G/|V_P|$, $V_G = R_2 V_{DD}/(R_1 + R_2)$

8 FET Amplifiers $g_m = y_{fs} = \Delta I_D/\Delta V_{GS}$, $g_{m0} = 2I_{DSS}/|V_P|$, $g_m = g_{m0}(1 - V_{GS}/V_P)$, $g_m = g_{m0} \sqrt{I_D/I_{DSS}}$, $r_d = 1/y_{os} =$
 $\Delta V_{DS}/\Delta I_D|_{V_{GS}=\text{constant}}$; fixed-bias: $Z_i = R_G$, $Z_o \cong R_D$, $A_v = -g_m R_D$; self-bias (bypassed R_S): $Z_i = R_G$, $Z_o \cong R_D$, $A_v = -g_m R_D$; self-bias
 (unbypassed R_S): $Z_i = R_G$, $Z_o = R_D$, $A_v \cong -g_m R_D/(1 + g_m R_S)$; voltage-divider bias: $Z_i = R_1 \parallel R_2$, $Z_o = R_D$, $A_v = -g_m R_D$; source follower:
 $Z_i = R_G$, $Z_o = R_S \parallel 1/g_m$, $A_v \cong g_m R_S/(1 + g_m R_S)$; common-gate: $Z_i = R_S \parallel 1/g_m$, $Z_o \cong R_D$, $A_v = g_m R_D$; enhancement-type MOSFETs:
 $g_m = 2k(V_{GS_Q} - V_{GS(\text{Th})})$; drain-feedback configuration: $Z_i \cong R_F/(1 + g_m R_D)$, $Z_o \cong R_D$, $A_v \cong -g_m R_D$; voltage-divider bias: $Z_i = R_1 \parallel R_2$,
 $Z_o \cong R_D$, $A_v \cong -g_m R_D$.

9 BJT and JFET Frequency Response $\log_e a = 2.3 \log_{10} a$, $\log_{10} 1 = 0$, $\log_{10} a/b = \log_{10} a - \log_{10} b$, $\log_{10} 1/b = -\log_{10} b$, $\log_{10} ab = \log_{10} a + \log_{10} b$, $G_{dB} = 10 \log_{10} P_2/P_1$, $G_{dBm} = 10 \log_{10} P_2/1 \text{ mW}|_{600 \Omega}$, $G_{dB} = 20 \log_{10} V_2/V_1$, $G_{dB_T} = G_{dB_1} + G_{dB_2} + \dots + G_{dB_n}$, $P_{o_{HPF}} = 0.5 P_{o_{mid}}$, $BW = f_1 - f_2$; low frequency (BJT): $f_{L_S} = 1/2\pi(R_s + R_i)C_s$, $f_{L_C} = 1/2\pi(R_o + R_L)C_C$, $f_{L_E} = 1/2\pi R_e C_E$, $R_e = R_E \parallel (R'_s/\beta + r_e)$, $R'_s = R_s \parallel R_1 \parallel R_2$, FET: $f_{L_G} = 1/2\pi(R_{sig} + R_i)C_G$, $f_{L_C} = 1/2\pi(R_o + R_L)C_C$, $f_{L_S} = 1/2\pi R_{eq} C_S$, $R_{eq} = R_S \parallel 1/g_m(r_d \cong \infty \Omega)$; Miller effect: $C_{M_i} = (1 - A_v)C_f$, $C_{M_o} = (1 - 1/A_v)C_f$; high frequency (BJT): $f_{H_i} = 1/2\pi R_{Th_i} C_i$, $R_{Th_i} = R_s \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel R_i$, $C_i = C_{w_i} + C_{be} + (1 - A_v)C_{bc}$, $f_{H_o} = 1/2\pi R_{Th_o} C_o$, $R_{Th_o} = R_C \parallel R_L \parallel r_o$, $C_o = C_{W_o} + C_{ce} + C_{M_o}$, $f_\beta \cong 1/2\pi \beta_{mid} r_e (C_{be} + C_{bc})$, $f_T = \beta_{mid} f_\beta$; FET: $f_{H_i} = 1/2\pi R_{Th_i} C_i$, $R_{Th_i} = R_{sig} \parallel R_G$, $C_i = C_{W_i} + C_{gs} + C_{M_i}$, $C_{M_i} = (1 - A_v)C_{gd}$, $f_{H_o} = 1/2\pi R_{Th_o} C_o$, $R_{Th_o} = R_D \parallel R_L \parallel r_d$, $C_o = C_{W_o} + C_{ds} + C_{M_o}$, $C_{M_o} = (1 - 1/A_v)C_{gd}$; multistage: $f'_1 = f_1/\sqrt{2^{1/n} - 1}$, $f'_2 = (\sqrt{2^{1/n} - 1})f_2$; square-wave testing: $f_{H_i} = 0.35/t_r$, % tilt = $P\% = ((V - V')/V) \times 100\%$, $f_{L_o} = (P/\pi)f_s$

10 Operational Amplifiers $CMRR = A_d/A_c$; $CMRR(\log) = 20 \log_{10}(A_d/A_c)$; constant-gain multiplier: $V_o/V_1 = -R_f/R_1$; noninverting amplifier: $V_o/V_1 = 1 + R_f/R_1$; unity follower: $V_o = V_1$; summing amplifier: $V_o = -[(R_f/R_1)V_1 + (R_f/R_2)V_2 + (R_f/R_3)V_3]$; integrator: $v_o(t) = -(1/R_1 C_1) \int v_1 dt$

11 Op-Amp Applications Constant-gain multiplier: $A = -R_f/R_1$; noninverting: $A = 1 + R_f/R_1$; voltage summing: $V_o = -[(R_f/R_1)V_1 + (R_f/R_2)V_2 + (R_f/R_3)V_3]$; high-pass active filter: $f_{oL} = 1/2\pi R_1 C_1$; low-pass active filter: $f_{oH} = 1/2\pi R_1 C_1$

12 Power Amplifiers

Power in: $P_i = V_{CC} I_{CQ}$

power out: $P_o = V_{CE} I_C = I_C^2 R_C = V_{CE}^2 / R_C \text{ rms}$
 $= V_{CE} I_C / 2 = (I_C^2 / 2) R_C = V_{CE}^2 / (2 R_C) \text{ peak}$
 $= V_{CE} I_C / 8 = (I_C^2 / 8) R_C = V_{CE}^2 / (8 R_C) \text{ peak-to-peak}$

efficiency: $\% \eta = (P_o / P_i) \times 100\%$; maximum efficiency: Class A, series-fed = 25%; Class A, transformer-coupled = 50%; Class B, push-pull = 78.5%; transformer relations: $V_2/V_1 = N_2/N_1 = I_1/I_2$, $R_2 = (N_2/N_1)^2 R_1$; power output: $P_o = [(V_{CE_{max}} - V_{CE_{min}})(I_{C_{max}} - I_{C_{min}})]/8$; class B power amplifier: $P_i = V_{CC} [(2/\pi) I_{peak}]$; $P_o = V_L^2(\text{peak}) / (2 R_L)$; $\% \eta = (\pi/4) [V_L(\text{peak}) / V_{CC}] \times 100\%$; $P_Q = P_{2Q}/2 = (P_i - P_o)/2$; maximum $P_o = V_{CC}^2 / (2 R_L)$; maximum $P_i = 2 V_{CC}^2 / (\pi R_L)$; maximum $P_{2Q} = 2 V_{CC}^2 / (\pi^2 R_L)$; % total harmonic distortion (% THD) = $\sqrt{D_2^2 + D_3^2 + D_4^2 + \dots} \times 100\%$; heat-sink: $T_J = P_D \theta_{JA} + T_A$, $\theta_{JA} = 40^\circ \text{C/W}$ (free air); $P_D = (T_J - T_A) / (\theta_{JC} + \theta_{CS} + \theta_{SA})$

13 Linear-Digital ICs Ladder network: $V_o = [(D_0 \times 2^0 + D_1 \times 2^1 + D_2 \times 2^2 + \dots + D_n \times 2^n) / 2^n] V_{ref}$; 555 oscillator: $f = 1.44(R_A + 2R_B)C$; 555 monostable: $T_{high} = 1.1 R_A C$; VCO: $f_o = (2/R_1 C_1) [(V^+ - V_C) / V^+]$; phase-locked loop (PLL): $f_o = 0.3/R_1 C_1$, $f_L = \pm 8 f_o / V$, $f_C = \pm (1/2\pi) \sqrt{2\pi f_L / (3.6 \times 10^3) C_2}$

14 Feedback and Oscillator Circuits $A_f = A / (1 + \beta A)$; series feedback: $Z_{if} = Z_i (1 + \beta A)$; shunt feedback: $Z_{if} = Z_i / (1 + \beta A)$; voltage feedback: $Z_{of} = Z_o / (1 + \beta A)$; current feedback: $Z_{of} = Z_o (1 + \beta A)$; gain stability: $dA_f / A_f = 1 / (1 + \beta A) (dA / A)$; oscillator: $\beta A = 1$; phase shift: $f = 1/2\pi RC \sqrt{6}$, $\beta = 1/29$, $A > 29$; FET phase shift: $|A| = g_m R_L$, $R_L = R_D r_d / (R_D + r_d)$; transistor phase shift: $f = (1/2\pi RC) [1 / \sqrt{6 + 4(R_C/R)}]$, $h_{fe} > 23 + 29(R_C/R) + 4(R/R_C)$; Wien bridge: $R_3/R_4 = R_1/R_2 + C_2/C_1$, $f_o = 1/2\pi \sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}$; tuned: $f_o = 1/2\pi \sqrt{L C_{eq}}$, $C_{eq} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$, Hartley: $L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$, $f_o = 1/2\pi \sqrt{L_{eq} C}$

15 Power Supplies (Voltage Regulators) Filters: $r = V_r(\text{rms}) / V_{dc} \times 100\%$, V.R. = $(V_{NL} - V_{FL}) / V_{FL} \times 100\%$, $V_{dc} = V_m - V_r(\text{p-p})/2$, $V_r(\text{rms}) = V_r(\text{p-p})/2\sqrt{3}$, $V_r(\text{rms}) \cong (I_{dc}/4\sqrt{3})(V_{dc}/V_m)$; full-wave, light load $V_r(\text{rms}) = 2.4 I_{dc}/C$, $V_{dc} = V_m - 4.17 I_{dc}/C$, $r = (2.4 I_{dc} C V_{dc}) \times 100\% = 2.4/R_L C \times 100\%$, $I_{peak} = T/T_1 \times I_{dc}$; RC filter: $V'_{dc} = R_L V_{dc} / (R + R_L)$, $X_C = 2.653/C(\text{half-wave})$, $X_C = 1.326/C(\text{full-wave})$, $V_r'(\text{rms}) = (X_C / \sqrt{R^2 + X_C^2})$; regulators: $IR = (I_{NL} - I_{FL}) / I_{FL} \times 100\%$, $V_L = V_Z (1 + R_1/R_2)$, $V_o = V_{ref} (1 + R_2/R_1) + I_{adj} R_2$

16 Other Two-Terminal Devices Varactor diode: $C_T = C(0) / (1 + |V_r/V_T|)^n$, $TC_C = (\Delta C / C_o (T_1 - T_0)) \times 100\%$; photodiode: $W = hf$, $\lambda = v/f$, $1 \text{ lm} = 1.496 \times 10^{-10} \text{ W}$, $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$, $1 \text{ fc} = 1 \text{ lm/ft}^2 = 1.609 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$

17 npnp and Other Devices Diac: $V_{BR_1} = V_{BR_2} \pm 0.1 V_{BR_2}$ UJT: $R_{BB} = (R_{B_1} + R_{B_2})|_{I_E=0}$, $V_{R_{B_1}} = \eta V_{BB}|_{I_E=0}$, $\eta = R_{B_1} / (R_{B_1} + R_{B_2})|_{I_E=0}$, $V_P = \eta V_{BB} + V_D$; phototransistor: $I_C \cong h_{fe} I_\lambda$; PUT: $\eta = R_{B_1} / (R_{B_1} + R_{B_2})$, $V_P = \eta V_{BB} + V_D$